


Переменный ток

Перед решением задач данного листка необходимо проработать теоретические листки базового курса «Переменный ток. 1» и «Переменный ток. 2».

Задача 1. (МОШ, 2019, 11) Для уменьшения средней мощности, выделяемой на включенной в сеть переменного тока лампе, последовательно с ней поставили диод. Прямое сопротивление диода много меньше сопротивления лампы, а обратное — равно сопротивлению лампы. Во сколько раз уменьшилась средняя за период мощность, выделяемая в лампе? Ответ округлите до десятых.

1,6

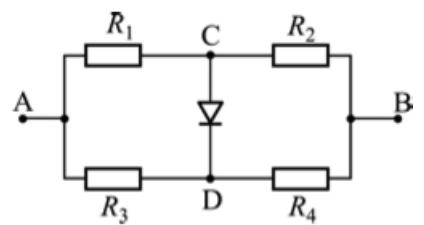ЗАДАЧА 2. (*МОШ, 2011, 11*) Участок AB электрической цепи состоит из резисторов с сопротивлениями $R_1 = R_0$, $R_2 = 9R_0$, $R_3 = 9R_0$, $R_4 = R_0$, где $R_0 = 1 \text{ кОм}$, и идеального диода CD (см. рисунок). Идеальный диод пропускает ток без сопротивления в направлении от C к D и не пропускает совсем в обратном направлении. Участок AB подключают к источнику переменного синусоидального напряжения $U_{AB}(t) = U_m \sin \omega t$, амплитуда которого равна $U_m = 300 \text{ В}$. Какая тепловая мощность будет выделяться на этом участке?



$$P = \frac{90R_0}{17U_m^2} = 17 \text{ Br}$$

ЗАДАЧА 3. К источнику переменного напряжения $U = U_0 \cos \omega t$ подключены резистор сопротивлением R , конденсатор ёмкостью C и катушка индуктивностью L . Найдите установившийся ток через источник в следующих случаях:


- а) R , C , L включены последовательно;
 - б) R , C , L включены параллельно;
 - в) последовательно с R включён LC -контур;
 - г) параллельно к R подключена LC -цепочка.

При каком условии: 1) сопротивление LC -цепочки обращается в нуль; 2) сопротивление LC -контура — в бесконечность?

Cm. rohēj jnctka

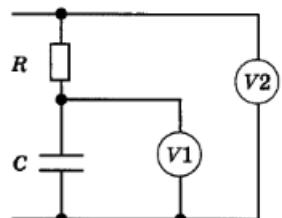
ЗАДАЧА 4. (МФТИ) Через последовательно соединённые резистор сопротивлением R и конденсатор ёмкостью C течёт переменный ток с циклической частотой ω (см. рисунок). Вольтметр $V1$ показывает напряжение U_1 . Найдите показание вольтметра $V2$. Сопротивление вольтметра $V1$ очень велико.

$$U_2 = U_1 \sqrt{1 + \omega_2^2 R^2 C^2}$$



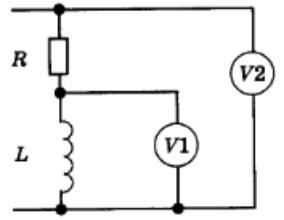
ЗАДАЧА 5. (МФТИ) Через последовательно соединённые резистор сопротивлением R и катушку индуктивностью L течёт переменный ток с циклической частотой ω (см. рисунок). Вольтметр V_1 показывает напряжение U_1 . Найдите показание вольтметра V_2 . Сопротивление вольтметра V_1 очень велико.

$$U_2 = U_1 \sqrt{1 + \frac{\omega^2 L^2}{R^2}}$$



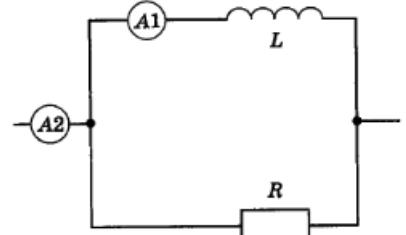
ЗАДАЧА 6. (МФТИ) Через параллельно соединённые резистор сопротивлением R и катушку индуктивностью L течёт переменный ток с циклической частотой ω (см. рисунок). Амперметр A_1 показывает силу тока I_1 . Найдите показание амперметра A_2 . Сопротивление амперметра A_1 очень мало.

$$\frac{\omega RL}{\omega RL + 1} + 1 \wedge I_1 = I_2$$




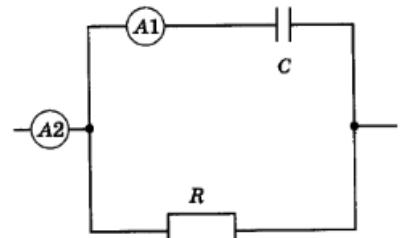ЗАДАЧА 7. (МФТИ) Через параллельно соединённые резистор сопротивлением R и конденсатор ёмкостью C течёт переменный ток с циклической частотой ω (см. рисунок). Амперметр A_1 показывает силу тока I_1 . Найдите показание амперметра A_2 . Сопротивление амперметра A_1 очень мало.

$$\frac{\omega RC}{\omega RC + 1} + 1 \wedge I_1 = I_2$$




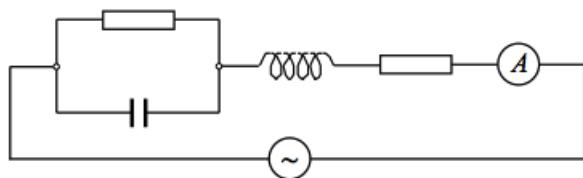ЗАДАЧА 8. (МОШ, 2018, 11) Электрическая цепь, состоящая из двух резисторов, конденсатора и катушки индуктивности, подключена к источнику переменного синусоидального напряжения, которое изменяется с частотой 50 Гц. Показание идеального амперметра переменного тока равно 1 А. Найдите среднюю по времени мощность, выделяемую в цепи, если сопротивление каждого резистора равно 100 Ом, а ёмкость конденсатора 10 мкФ.



$$P = I^2 R \left(1 + \frac{1 + (2\pi f RC)^2}{1} \right) = 191 \text{ Вт}$$

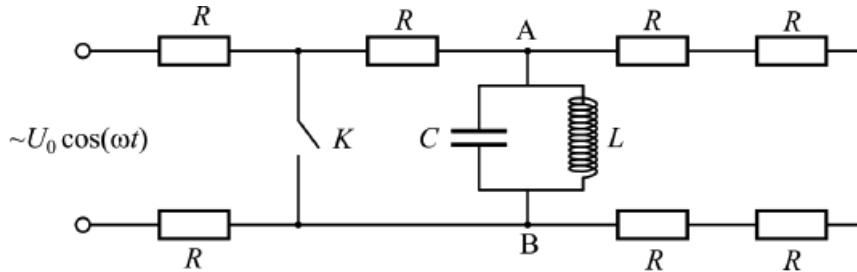ЗАДАЧА 9. («Курчатов», 2017, 11) В электрической цепи, схема которой показана на рисунке, все резисторы одинаковые и сопротивление каждого из них равно R . Цепь очень давно подключена к источнику переменного напряжения $U(t) = U_0 \cos \omega t$. Ёмкость C конденсатора и индуктивность L катушки подобраны таким образом, что выполняется соотношение: $\omega L = 1/(\omega C)$.




- 1) Найдите максимальное напряжение на конденсаторе.
- 2) Найдите максимальную силу тока, протекающего через катушку.
- 3) Ключ K замыкают в момент, когда ток через катушку не течёт. Найдите количество теплоты, которое выделяется в каждом из резисторов, расположенных на рисунке справа от ключа K , после его замыкания.
- 4) Как изменятся ответы для количества теплоты, выделившихся в тех же резисторах, если ключ замыкают в момент, когда ток через катушку максимальен?
- 5) Как изменятся ответы на вопросы 1), 2), 3) и 4), если катушка и конденсатор будут подключены к тем же точкам A и B не параллельно друг другу, а последовательно друг за другом?

Can. kohēn jinckra

ЗАДАЧА 10. (Савченко, 11.4.4) Генератор с ЭДС $\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 \sin \omega t$ в момент $t = 0$ подключают к катушке индуктивности L . Определите зависимость тока в цепи от времени. Активным сопротивлением цепи можно пренебречь. Объясните полученный результат.


$$(1 - \cos \omega t) \frac{d\mathcal{I}}{dt} = I$$

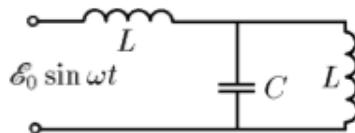ЗАДАЧА 11. (Савченко, 11.4.14) Найдите установившийся ток в цепи, изображённой на рисунке.



$$I = \frac{\omega L (2 - \omega^2 L^2) \cos \omega t}{(\omega^2 C - 1)^{1/2}}$$

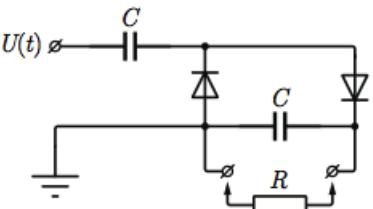ЗАДАЧА 12. (*МОШ, 2019, 11*) На рис. приведена принципиальная схема преобразователя напряжения. На один из входов подаётся переменный потенциал (фаза) $U(t) = -U_0 \sin(\omega t)$ от бытовой сети (230 В, 50 Гц), другой вход имеет нулевой потенциал (заземлён). К выводам присоединяется нагрузка R . Диоды — идеальные. Ёмкость конденсаторов $C = 10 \text{ мкФ}$, сопротивление нагрузки $R = 100 \text{ кОм}$. При данных условиях через некоторое время после подключения к сети переменного тока схема обеспечивает почти (!) постоянное напряжение на нагрузке U_{n} .




- Считая что нагрузка не подключена, найдите напряжение на выходе в момент времени: $t = T; t = 3T; t \gg T$. T — период колебаний потенциала на входе.
- При подключенной нагрузке оцените по порядку величины, на сколько процентов может отклоняться напряжение на нагрузке от среднего значения U_{n} .

$$1) U_0, \frac{2}{3}U_0, 2U_0; 2) \frac{\Delta U}{U_0} = 2\%$$

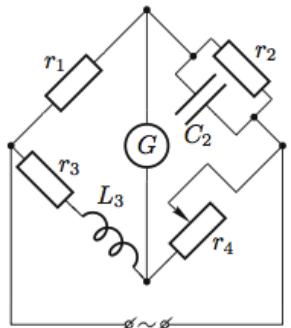
ЗАДАЧА 13. (*Всеросс., 2006, финал, 11*) Для определения ёмкости C_2 и сопротивления утечки r_2 конденсатора собрана мостовая схема (рис.), которая сбалансирована при подключении гармонического переменного напряжения. Оказалось, что баланс моста не нарушается при любом изменении частоты напряжения. Чему равны параметры C_2 и r_2 , если известно, что $r_1 = 2500 \text{ Ом}$, $r_3 = 10 \text{ Ом}$, $L_3 = 1 \text{ Гн}$, $r_4 = 800 \text{ Ом}$? Гальванометр измеряет действующее значение силы тока.

$$r_2 = \frac{r_3}{r_1 r_3} = 200 \text{ кОм}; C_2 = \frac{r_1 r_4}{L_3} = 0,5 \text{ мкФ}$$



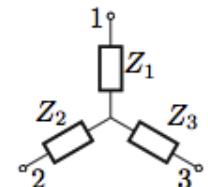ЗАДАЧА 14. (*Всеросс., 2016, финал, 11*) Три элемента, среди которых могут быть резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности, соединены звездой (см. рисунок). При подключении источника переменного напряжения к выводам 1 и 2 цепи вольтметр переменного тока, подключенный к выводам 1 и 3, показывает 80 В. При подключении вольтметра к выводам 2 и 3 он показывает 45 В. При подключении того же источника к выводам 1 и 3 вольтметр показывает 21 В между выводами 2 и 3 и 28 В между 1 и 2. При подключении источника к выводам 2 и 3 вольтметр показывает 21 В между 1 и 2 и 28 В между 1 и 3.

- Определите напряжение источника.
- Определите элементы цепи, соответствующие лучам звезды. Можно ли однозначно установить тип элементов цепи?
- Определите отношение силы токов $I_{12} : I_{13} : I_{23}$ через источник при его подключении к выводам 1 и 2, 1 и 3, 2 и 3.



Источник, вольтметр и все элементы цепи можно считать идеальными.

$$1) 35 \text{ В}; 2) 3 — рефлектор, 1 и 2 — непараллельные катушки и конденсаторы; 3) 60 : 21 : 28$$

Ответ к задаче 3

а) $I = \frac{U_0}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} \cos(\omega t - \varphi), \operatorname{tg} \varphi = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}.$

б) $I = U_0 \sqrt{\frac{1}{R^2} + (\omega C - \frac{1}{\omega L})^2} \cos(\omega t + \varphi), \operatorname{tg} \varphi = R (\omega C - \frac{1}{\omega L}).$

в) $I = \frac{U_0}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega L} - \omega C\right)^2}} \cos(\omega t - \varphi), \operatorname{tg} \varphi = \frac{1}{R \left(\frac{1}{\omega L} - \omega C\right)}.$

г) $I = U_0 \sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(\frac{1}{\omega C} - \omega L\right)^2} \cos(\omega t + \varphi), \operatorname{tg} \varphi = \frac{R}{\frac{1}{\omega C} - \omega L}.$

Ответ к задаче 9

1) $U_{\max} = \frac{4}{7}U_0. 2) I_{\max} = \frac{4}{7}U_0 \sqrt{\frac{C}{L}}.$

3) $Q_1 = \frac{32}{245}CU_0^2$ — в резисторе, расположенному между ключом и конденсатором;
 $Q_2 = \frac{2}{245}CU_0^2$ — в каждом из остальных четырёх резисторов.

4) Никак.

5) $U_{\max} = \frac{U_0}{3R} \sqrt{\frac{L}{C}}, I_{\max} = \frac{U_0}{3R}, Q_1 = \frac{2LU_0^2}{45R^2}, Q_2 = \frac{LU_0^2}{360R^2}.$